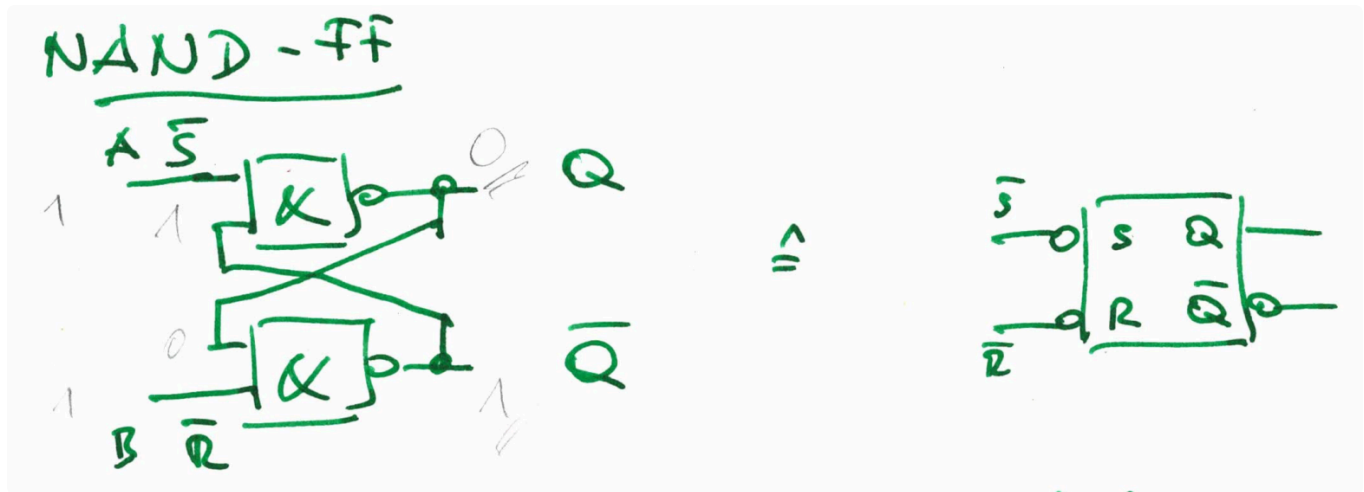


# RS-NAND-FF

#Digitaltechnik #Q2 Erstellt am 08.03.2024 um 20:50 Uhr



$$A = \bar{S}$$

$$B = \bar{R}$$

S	R	A	B	$Q_n, \bar{Q}_n = 1, 0$	$Q_n, \bar{Q}_n = 0, 1$
1	1	0	0	$Q, \bar{Q} = 1, 1$	$Q, \bar{Q} = 1, 1$
1	0	0	1	$Q, \bar{Q} = 1, 0$	$Q, \bar{Q} = 1, 0$
0	1	1	0	$Q, \bar{Q} = 0, 1$	$Q, \bar{Q} = 0, 1$
0	0	1	1	$Q, \bar{Q} = 1, 0$	$Q, \bar{Q} = 0, 1$